

今回の内容

14.1 クロック周波数の上限	14-1
14.2 パイプライン処理	14-1

14.1 クロック周波数の上限

前回紹介した単純な 4 bit CPU は、クロック信号の 1 周期¹ごとに、1 つの命令を実行することができます。クロック信号の周期を短くする、つまりクロック信号の周波数を高くすれば、この CPU は、より高速に機械語命令を実行していくことができるわけですが、それには限界があります。たとえば CPY A, B 命令のように、A レジスタの値を変える命令が実行される状況を例として考えてみると、次のような順序で信号が伝わって行きます。

1. クロック信号 (CLK) が立ち上がる²。
2. PC (プログラムカウンタ) の出力 $Q_5 Q_4 Q_3 \dots Q_0$ が 1 だけ増える。
3. これにより、プログラムメモリのアドレス入力 $A_5 A_4 A_3 \dots A_0$ が変化し、この命令 (CPY A, B) のビットパターンが $D_{07} D_{06} D_{05} \dots D_{00}$ に出力される。
4. これが、デコーダの $I_7 I_6 I_5 \dots I_0$ に入力され、デコーダの出力 S_1^A, S_0^A が変化する。
5. これが、A レジスタの入力セレクタの S_1^A, S_0^A に入力され、出力 $Y_7 Y_6 Y_5 \dots Y_0$ が、B レジスタの (出力 Q) の値に変化する。

ここまでの過程が完了していないと、クロック信号の次の立ち上がりで A レジスタの値を正しく設定することはできません。ところが、この過程では、多くの論理素子を経由して信号が伝わりますので、どうしても一定の時間が必要となります。この時間がクロック信号の周期の下限、つまり周波数の上限となります。

14.2 パイプライン処理

CPU により高速に命令を実行させるために、上の 1 から 5 までの過程をいくつかの段階に分割し、それぞれの段階をクロック信号の 1 周期で実行するという手法があります。たとえば、クロック信号の立ち上がり以降の処理を、次の 3 つの段階に分けて、それぞれを、クロック信号の 1 周期の時間で処理します。

STAGE 1. PC (プログラムカウンタ) の出力 $Q_5 Q_4 Q_3 \dots Q_0$ が変化して、プログラムメモリの出力 $D_{07} D_{06} D_{05} \dots D_{00}$ が定まる。


STAGE 2. デコーダの出力 $LD^{PC}, S_1^A, S_0^A, S_1^B, S_0^B, S^C, S^O, \bar{A}/S$ が定まる。

STAGE 3. 各レジスタ (A, B, Out, CF, PC) の入力 D が定まる。


¹信号の立ち上がりから次の立ち上がりまでの時間が 1 周期です。

²これにより、この命令 (CPY A, B) の 1 つ前の命令の実行が完了します。

 ただし、1つの命令に対するこれら3段階の処理を完了してから、次の命令のための処理を開始したのでは、全く時間の節約になりませんので、ある命令 STAGE 1 の処理が完了したら、その命令の STAGE 2 の処理を始めるのと同時に、つぎの命令の STAGE 1 の処理を開始します。つまり、実行すべき命令が、たとえば $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ の順に並んでいた場合、次の図のように各命令の各段階を処理します。




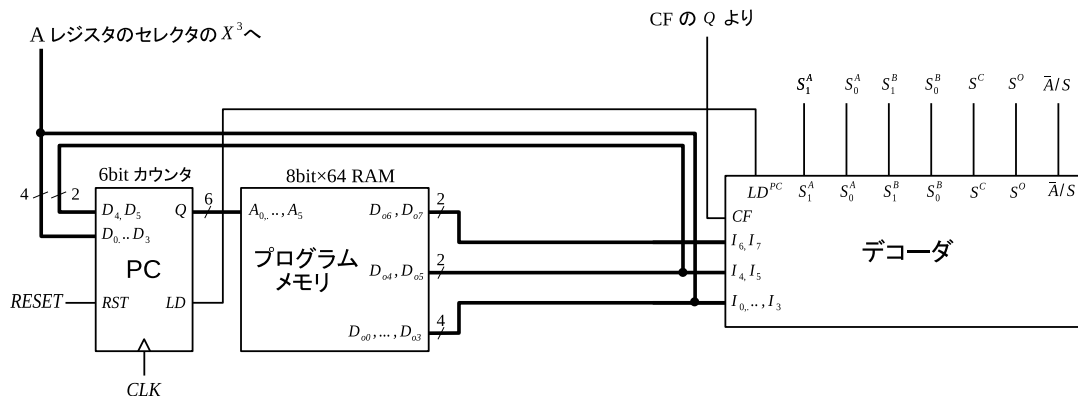このような命令の実行の仕方をパイプライン処理と呼びます。ここで例示したような3段階のパイプライン処理は、前回の CPU の回路図の




前回の4 bit CPU の回路図の一部

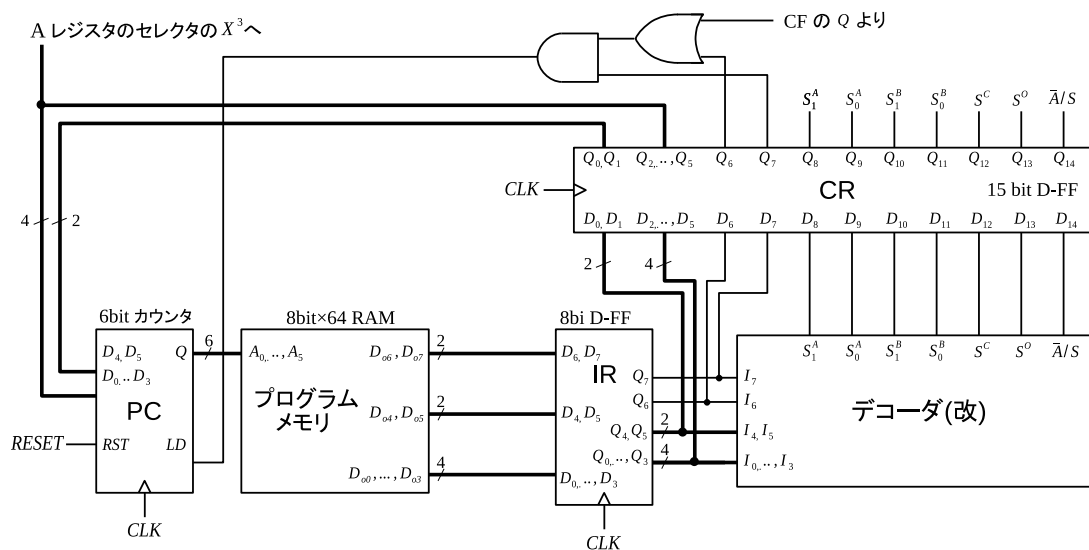のようになっていた部分について、次のように、プログラムメモリとデコーダ、デコーダと各セレクタなどの間に(多bit長の)D-フリップフロップをそれぞれ挟み込むことによって実現することができます(回路図中のIRとCR)。



(不完全な)パイプライン処理を行う4 bit CPU の回路図(一部)

 「デコーダ(改)」の部分は、次のような組み合わせ回路とします。JPC 命令は最新の CF の値を必要とするため、第 13 回配布資料ではデコーダの中で行われていた LD^{PC} の生成は、CR (15bit D-FF) の出力の後で行われていることに注意してください。



IR や CR の CLK にも (他のレジスタと同様に)、この CPU 全体のクロック信号を入力します。各 STAGE の処理をクロック信号の 1 周期の間に完了できればよいので、それだけクロック信号の周期を短く (周波数を高く) することができます。



パイプライン処理における分岐命令の問題 以上のように改良することで、より高速な CPU とすることができそうですが、実は、このままでは、この CPU は正しく動作しません。その原因となるのは分岐命令 (JMP や JPC) です。

分岐命令が実際に効果を持つのは、その分岐命令の STAGE 3 が完了することにより PC (プログラムカウンタ) の値が変更される時です。これにより、変更後の PC の値 (番地) へのジャンプが発生するわけですが、パイプライン処理を行っていると、この分岐命令の直後に置かれている (その分岐が起こらない場合に実行される) 2 つの命令については、それぞれ STAGE 2 と STAGE 1 の処理が完了し、その結果が CR と IR に残ることになります。このため、分岐先の命令が実行される前に、これら 2 つの命令が必ず実行されてしまうことになります。たとえば、10 番地に JMP 20 という命令があり、続いて CPY A, B と IN B という 2 つの命令が、また、20 番地には ADD B, A という命令があった場合の実行の様子は、次の図ようになってしまいます。

